

به نام خدا

گزارش پروژه درس مدارهای منطقی و آزمایشگاه

استاد: دکتر محمدزاده

سید محمد امین منصوری طهرانی

شماره دانشجویی: ۹۴۱۰۵۱۷۴

موضوع: بازی سرعت عمل

تاریخ تحویل پروژه: ۱۰ بهمن

سوال:

ابتدا بازیکن عددی را بین 0 و 9 وارد میکند.

یک دکمه داریم . به محض فشار دادن آن توسط کاربر ،اعدادی با سرعت پایین روی 7segment شروع به چرخش بین 0 تا 9 می کنند و وقتی کاربر دستش را از روی دکمه برداشت می ایستند . اگر عددی که روی آن ایستاده با عدد وارد شده برابر بود کاربر 1 امتیاز میگیرد در غیر اینصورت هیچ . سپس اگر کاربر درست وارد کرده بود وارد مرحله بعدی می شود به این صورت که سرعت چرخش اعداد روی 7segment دو برابر می شود و این روند ادامه می یابد تا جایی کاربر بسوزد (یعنی در مرحله ای عدد روی عدد وارد شده نایستد).

در ضمن در هر مرحله امتیاز درست وارد کردن 2 برابر مرحله قبل است.

فرکانس ورودی در اختیار خود شماست.

در آخر وقتی کاربر سوخت باید امتیاز روی 7segment نمایش داده شود.

کد پاسخ:

```
module finalproject(in,clk,push,reset,seg,d1,d2,d3,d4);
input clk,push,reset;
input [3:0]in;
reg [3:0]num;
reg [6:0] point;
output reg [7:1]seg;
output reg d1,d2,d3,d4;
reg [3:0]level,q;
reg ud;
reg start=1'b0;
reg[15:0]cnt;
integer k;
reg flag;
reg flag1;
reg [3:0]second1;
reg [3:0]second2;
```

```

always@ (posedge clk or posedge reset)
    begin
        if(reset)
            begin
                point<=4'b0; num<=4'b1111;
                ud<=1; k<=0; start<=1;
                flag<=0; level<=1; flag1<=0;
            end
        else
            begin
                if(start)
                begin
                    if(push)
                    begin
                        flag1<=1;
                        if(flag1==0)
                        begin
                            num<=4'b0000;//avoiding 0 selection for
                            input number to be distinguished by the
                            startng number
                        end
                    end
                end

                if(k<((10_000_000)/(2**(level-1))))
                    k<=k+1;
            end
        else
            begin
                k<=0; flag<=0;
                if(ud)
                begin
                    if(num<8) num<=num+1;
                end
            end
        end
    end

```

```

        else
        begin num<=num+1; ud<=0; end
        end

        else
        begin if (num>1)
        num<=num-1;
        else
        begin num<=num-1; ud<=1;
        end
        end

        end

end

else//if ~push

begin

                                if (in==num)

                                begin

                                if(flag==1)

begin
point<=point; level<=level;
end

                                else

                                begin

```

```
if (level==1)

begin

point<=1; level<=level+1; flag<=1;

end

else

begin

point<=((2** (level-1)+point));
level<=(level+1); flag<=1;

end

end

end

else

begin

level <=level;
point<=point;
num<=4'b1111;
end
```

```

        end
    end
    else
    begin
        level<=4'b0001;
    end

        end
    end

always@(posedge clk )
    begin
        cnt<=cnt+1;
        if (point<10)
            begin
                second2<=4'b1111;
                second1<=point;

                end
            if (point>9)
                begin
                    second2<=point/10;
                    second1<=point%10;

                    end
                case (cnt[15:14])
0 : begin d1<=0; d2<=1; d3<=1; d4<=1; q<=level; end
1 : begin d1<=1; d2<=0; d3<=1; d4<=1; q<=second2; end
2 : begin d1<=1; d2<=1; d3<=0; d4<=1; q<=second1; end
3 : begin d1<=1; d2<=1; d3<=1; d4<=0; q<=num; end
default : begin d1<=1; d2<=1; d3<=1; d4<=1; end
                endcase
    end

```

```
        case (q)
            4'b0000 : seg<=7'b1111110;
            4'b0001 : seg<=7'b0110000;
            4'b0010 : seg<=7'b1101101;
            4'b0011 : seg<=7'b1111001;
            4'b0100 : seg<=7'b0110011;
            4'b0101 : seg<=7'b1011011;
            4'b0110 : seg<=7'b0011111;
            4'b0111 : seg<=7'b1110000;
            4'b1000 : seg<=7'b1111111;
            4'b1001 : seg<=7'b1110011;
            4'b1111 : seg<=7'b0000001;
            default : seg<=7'b0;
        endcase

    end

endmodule
```

توضیحات مشکلات پیش آمده همراه با راه حل و توضیح کد:

مشکلات ایجاد شده به نوشتن کدهایی منجر شده که در ادامه آورده شده است. بنابراین این توضیحات همان توضیحات اشکالات به وجود آمده و راه حل رفع آن است.

ابتدا ورودی ها و خروجی ها مشخص می شوند. `in` همان عدد وارد شده توسط کاربر می باشد. این عدد را ۴ بیتی انتخاب می کنیم. `clk` همان کلاک خود برد FPGA است که فرکانسی برابر با 10MHz دارد. `push` کلیدی است که در صورت شروع شدن بازی با نگه داشتن آن توسط کاربر اعداد روی برد از ۰ تا ۹ تغییر می کنند و با رها کردن کلید تغییر متوقف می شود.

`reset` همان ریست آسنکرون است. در مدار ما دو کاربرد دارد. کاربرد اول به منظور پایان دادن به بازی در هر مرحله ای و هر زمان از بازی است. کاربرد دوم زمانی است که کاربر باخته است و قصد شروع مجدد بازی را دارد. برای این منظور می بایست ابتدا کلید `reset` را فشار دهد تا همه امتیازات و مراحل به مقدار اولیه برگردند. سپس مجدداً با استفاده از کلید `push` می تواند بازی را ادامه دهد.

`seg` خروجی ۷ بیتی است که به پایانه های `7-segment` مربوط است. `d1, d2, d3, d4` نیز هر کدام به یکی از `7-segment` های برد مربوط اند و با آنها مشخص می کنیم هر کدام از `7-segment` ها کدام متغیر را نشان دهند.

سایر متغیرها و رجیسترها:

`num`: این متغیر ۳ بیتی برای نمایش عددی است که بین ۰ تا ۹ می چرخد.
`point`: امتیاز کاربر می باشد که در هر مرحله و همه زمان ها نشان داده می شود. با توجه به اینکه می خواهیم اعداد دورقمی را نیز نشان دهد و ماکزیمم عدد دورقمی که شخص می تواند بگیرد ۶۳ است این رجیستر را ۶ بیتی تعریف کردیم. لازم به ذکر است که چون در هر مرحله هم امتیاز و مرحله و هم عدد متغیر روی برد نمایش داده می شود نهایتاً قادر بودیم اعداد دورقمی را نشان دهیم. هم چنین خارج از خواسته مساله که امتیاز و مرحله در زمان باخت خواسته شده است این کد امتیاز و مرحله را در همه زمان ها نشان می دهد.

`level`: این متغیر با توجه به تعداد مراحل ۴ بیتی تعریف شد.
`q`: متغیری است که برای تخصیص متغیرها به `7-segment` ها استفاده می شود.
`ud`: این متغیر به شمارش بالا-پایین یا بالعکس مربوط است. اضافه بر خواسته سوال به جای رفتن به ۹ و شروع از صفر این کد از صفر به ۹ رفته و سپس به جای رفتن مستقیم به صفر از ۹ به صفر بازمی گردد.
`cnt`: این رجیستر ۱۶ بیتی برای نشان دادن مناسب اعداد خواسته شده بر روی `7-segment` ها است. در واقع برای نمایش با نور کافی فرکانس ۱۰۰ هرتز مناسب بوده و در ادامه روند توضیح داده خواهد شد. به این ترتیب اعداد با فرکانس ۱۰۰ هرتز نمایش داده خواهند شد.

`K`: متغیری است از نوع `integer` که نقش شمارنده را دارد. چون کلاک از خود FPGA گرفته شده و ما هر مرحله کلاک متفاوتی داریم با این عدد فرکانس مورد نظر خود را تنظیم می کنیم.

flag, flag1: این دو متغیر تک بیتی در ادامه توضیح داده خواهند شد.
second1, second2: این دو متغیر برای نشان دادن اعداد دو رقمی استفاده شده اند.

بلاک always اول:

در لیست حساسیت این بلاک لبه بالارونده کلاک FPGA و لبه بالارونده reset استفاده می شود. قسمت دوم برای ریست آسنکرون است که گفته شد.
پس در هر کلاک 10MHz وارد این بلاک می شود. اگر کلید reset زده شده باشد در شرط اول می رود و همه شرایط اولیه را برای بازی تنظیم می کند. یعنی امتیاز صفر شده و مرحله ۱ می شود. متغیر num به 4'b1111 assign می شود تا خط تیره به جای آن نمایش داده شود. یعنی بازی شروع نشده است. ud ۱ شده و از صفر شروع خواهیم کرد به سمت ۹. متغیر شمارنده ۰ می شوند. متغیرهای نشان(flag) نیز صفر می شوند. start نیز ۱ می شود. یعنی کاربر کلید ریست را زده و اجازه شروع بازی را دارد.
اگر ریست زده نشده باشد چون استارت صفر است وارد بلاک شرطی نمی شود.

پس از اینکه ریست زده شد در هر کلاک وارد بلاک شرط استارت می شود. اگر کلید push فشرده نشده باشد وارد اولین else مربوط به شرط push شده و چون در ابتدا عدد ورودی با num که 4'b1111 است برابر نیست وارد else مربوط به شرط برابری ورودی و num شده و مرحله همان ۱ و امتیاز صفر می ماند. این اتفاق آنقدر ادامه می یابد تا کلید push فشرده شود. در این حالت وارد بلاک شرطی push می شویم. سپس flag1 یک می شود. چون قبل از آن صفر بوده در کلاک قبل وارد اولین if شده و به num مقدار صفر را می دهد. از این به بعد در کلاک های بعدی دیگر وارد این قسمت نخواهد شد چون بلاک if با یک شدن flag1 قابل دسترسی نخواهد بود.

دومین بلاک if در بلاک شرطی کلید push:

در این قسمت عملیات دو برابر کردن فرکانس اتفاق می افتد. به این صورت که وقتی مرحله اول هستیم پس از هر ۱۰ میلیون کلاک FPGA یا ۱۰ میلیون بار ۱۰۰ نانوثانیه که همان ۱ ثانیه است عدد روی 7-segment عوض می شود. سپس در مراحل بعدی با توان های ۲ و مرحله فرکانس ۲ برابر می شود. وقتی شمارنده به مقدار مورد نظر برسد در بلاک else عدد نمایشگر عوض می شود. با الگوریتم نوشته شده از صفر تا ۹ رفته و در عدد ۸ متغیر ud صفر می شود و عدد ۹. سپس در مرحله بعدی عدد کم شده تا به صفر برسد و این روند مرتباً ادامه می یابد تا کاربر کلید push را رها نماید.

بلاک else مربوط به push:

اگر عدد ورودی با عددی که در این لحظه متغیر num دارد برابر نباشد وارد بلاک else شده و متغیر نشان دهنده عدد را به خط تیره تبدیل می کند (اتمام بازی) و شماره مرحله باخت و امتیاز نهایی را نشان می دهد.
در صورتیکه عدد ورودی با num برابر باشد چون flag صفر است وارد اولین else می شود. اگر در مرحله ۱ باشیم امتیاز ۱ شده و مرحله ۲ می شود. flag نیز ۱ می شود و در کلاک های بعدی امتیاز و مرحله عوض نمی شود.

اگر در مرحله ای غیر از ۱ باشیم هم باز امتیاز با فرمول گفته شده در صورت سوال زیاد شده و مرحله یکی بالا می‌رود. متغیر flag برای جلوگیری از اضافه شدن امتیاز در هر مرحله است.

بلاک always دوم:


در این جا نمایش اعداد روی بورد تنظیم می‌شود. هر کلاک مقدار cnt یکی افزایش می‌یابد. Case روی دو بیت آخر cnt است. اگر صفر باشند رقم اول روشن شده و مرحله را نمایش می‌دهد. اگر این دو بیت برابر عدد باینری ۱ باشند رقم دوم روشن شده و دهگان امتیاز را نشان می‌دهد. اگر عدد باینری ۲ باشند رقم سوم روشن شده و یکان عدد را نشان خواهد داد. نهایتاً اگر باینری ۳ باشد رقم ۴ ام روشن شده و عدد num که بین ۰ تا ۹ می‌چرخد نمایش داده خواهد شد. در واقع به این صورت چون کلاک FPGA خیلی سریع است با این روش این اعداد مرتباً روشن و خاموش شده ولی چشم ما به علت سرعت بالا قادر به تشخیص آن نمی‌باشد و تقریباً با فرکانس ۱۰۰ هرتز هر رقم خاموش و روشن می‌شود.



دو بلاک شرطی نیز برای نمایش اعداد دو رقمی اند. به این صورت که تا زمانی که عدد کمتر از ۱۰ است رقم دهگان خط تیره بوده و رقم یکان نمایش داده می‌شود و اگر عدد امتیاز از ۱۰ بیشتر باشد رقم یکان باقی مانده تقسیم امتیاز بر ۱۰ و دهگان آن حاصل تقسیم امتیاز بر ۱۰ است.

بلاک case: این بلاک به 7-segment مربوط است و مشخص می‌کند برای هر عدد کدام خط‌های هر 7-segment روشن شود.


ضمناً indentation ها با کپی از وریلاگ مقداری جابجا شده‌اند.

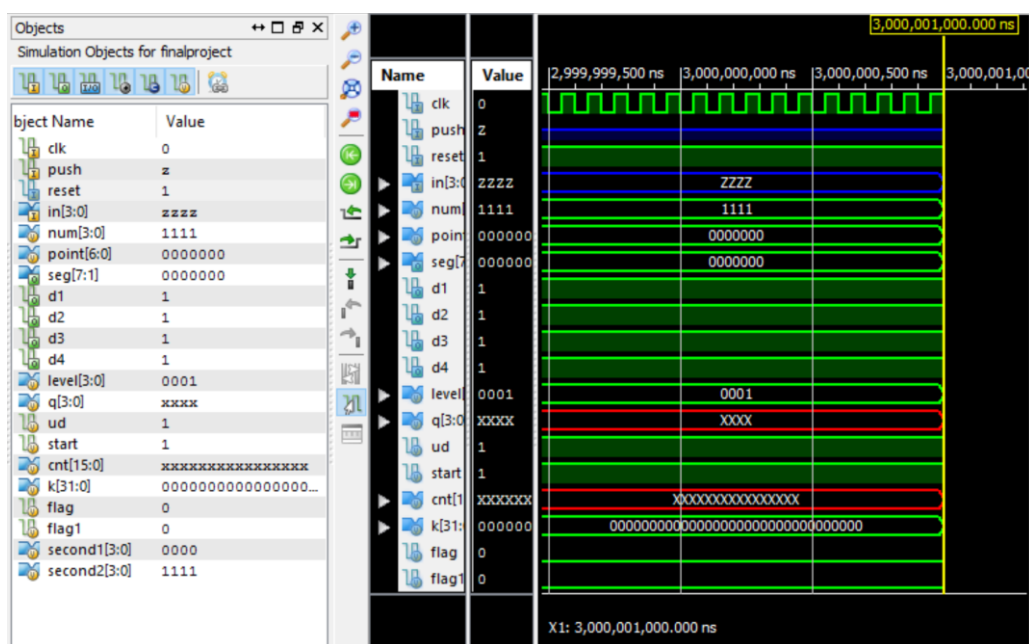در شکل‌های زیر شبیه‌سازی کد را به ازای ورودی ۲ مشاهده می‌کنیم. باید به مقادیر num و in که به ترتیب عدد نمایشگر و عدد ورودی هستند و همین‌طور point که امتیاز است توجه کنیم. level نیز مرحله را نشان می‌دهد.




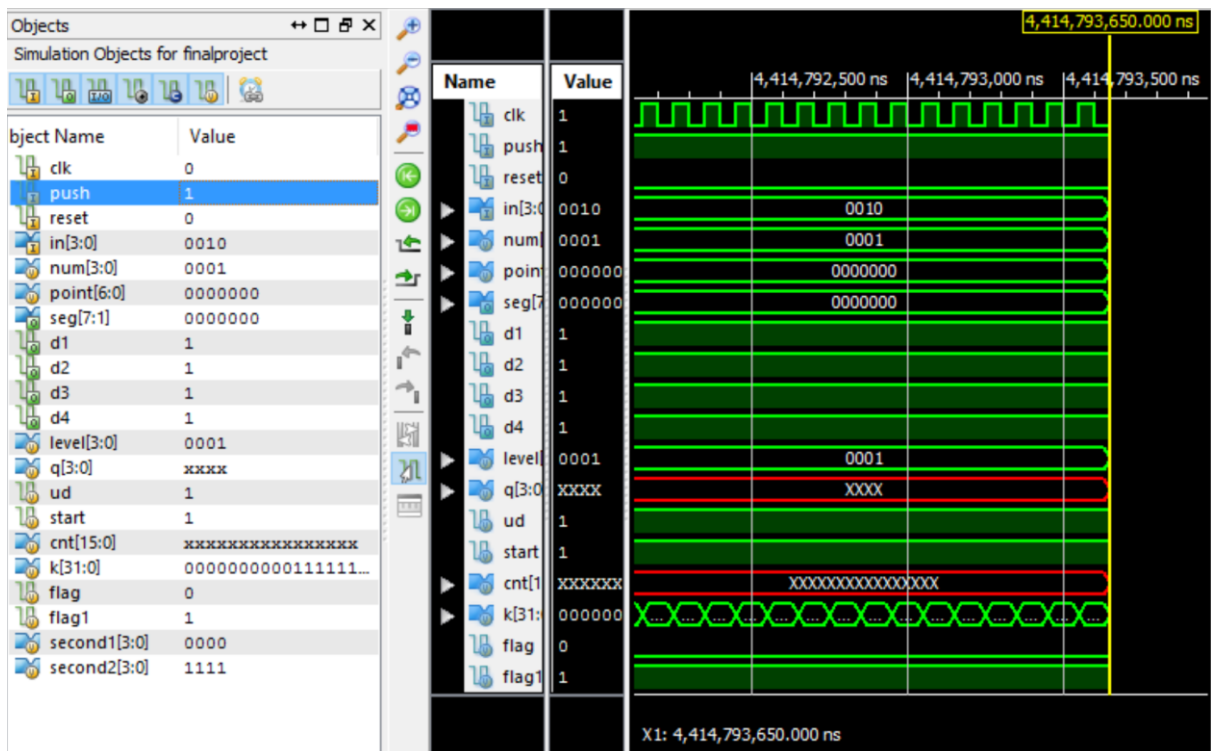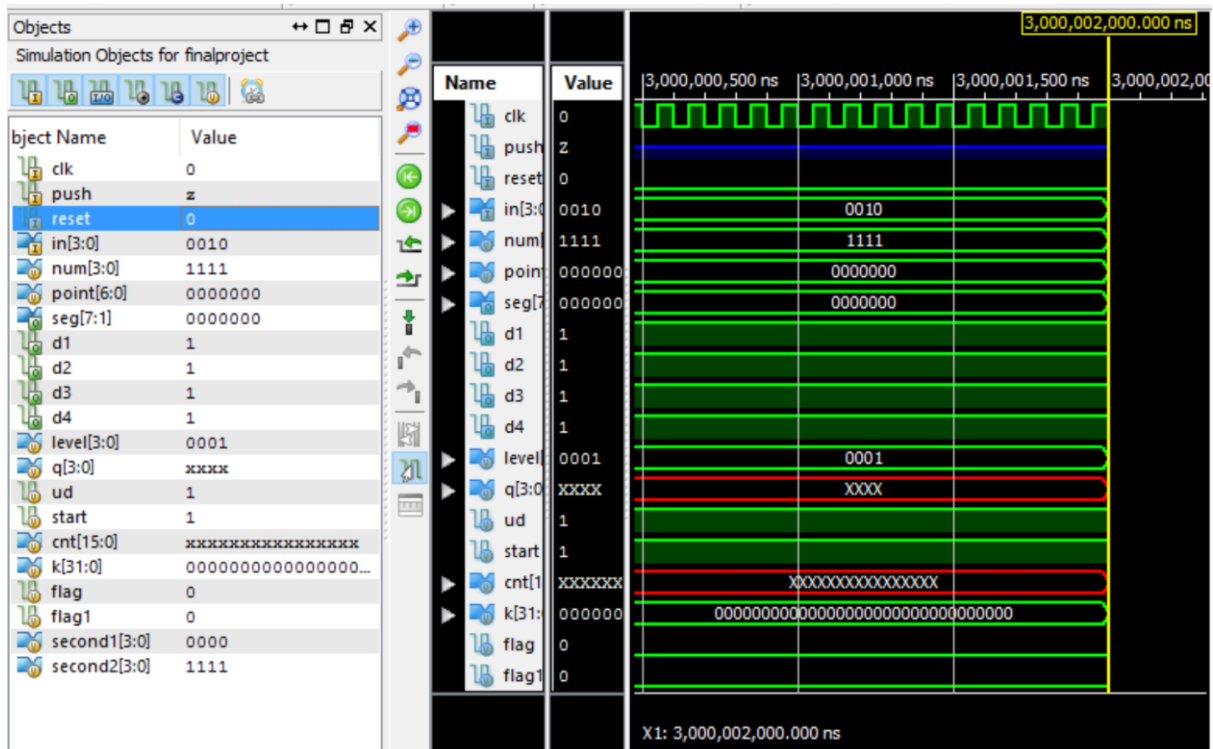

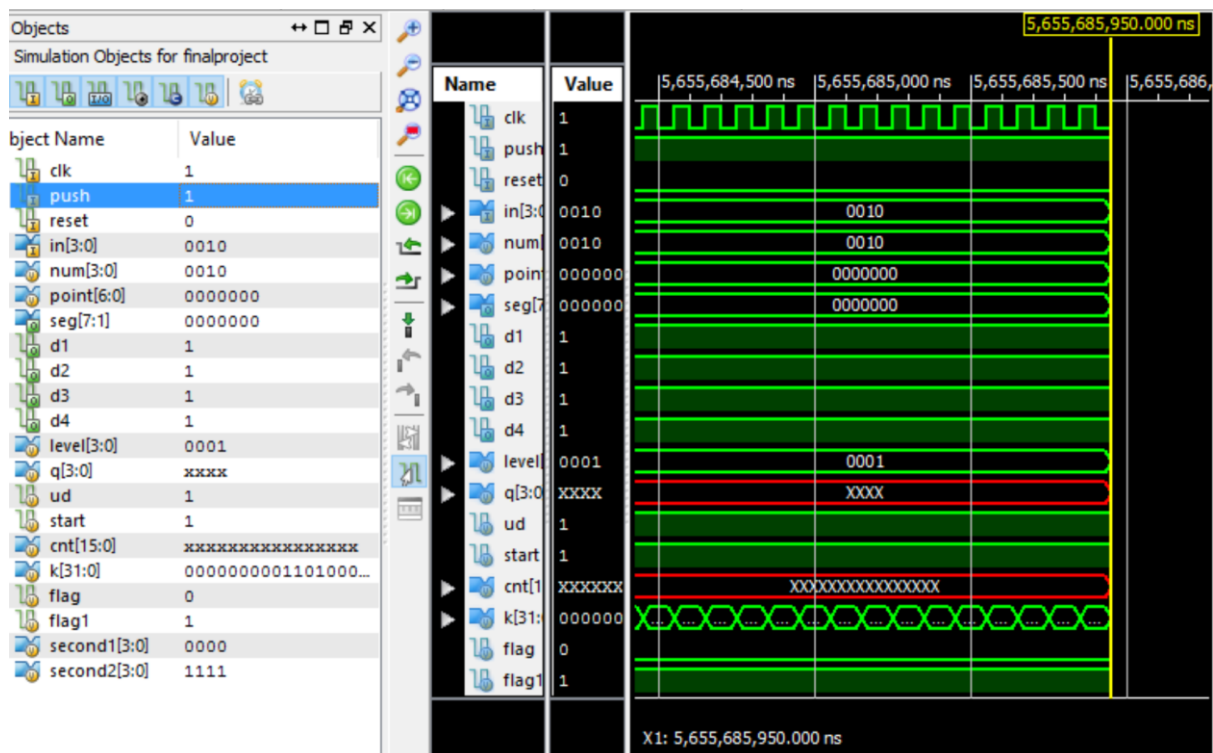
در لحظه عکس زیر باید push را force constant کنیم به مقدار صفر که معنی رها شدن است. سپس امتیاز مشاهده می‌شود.



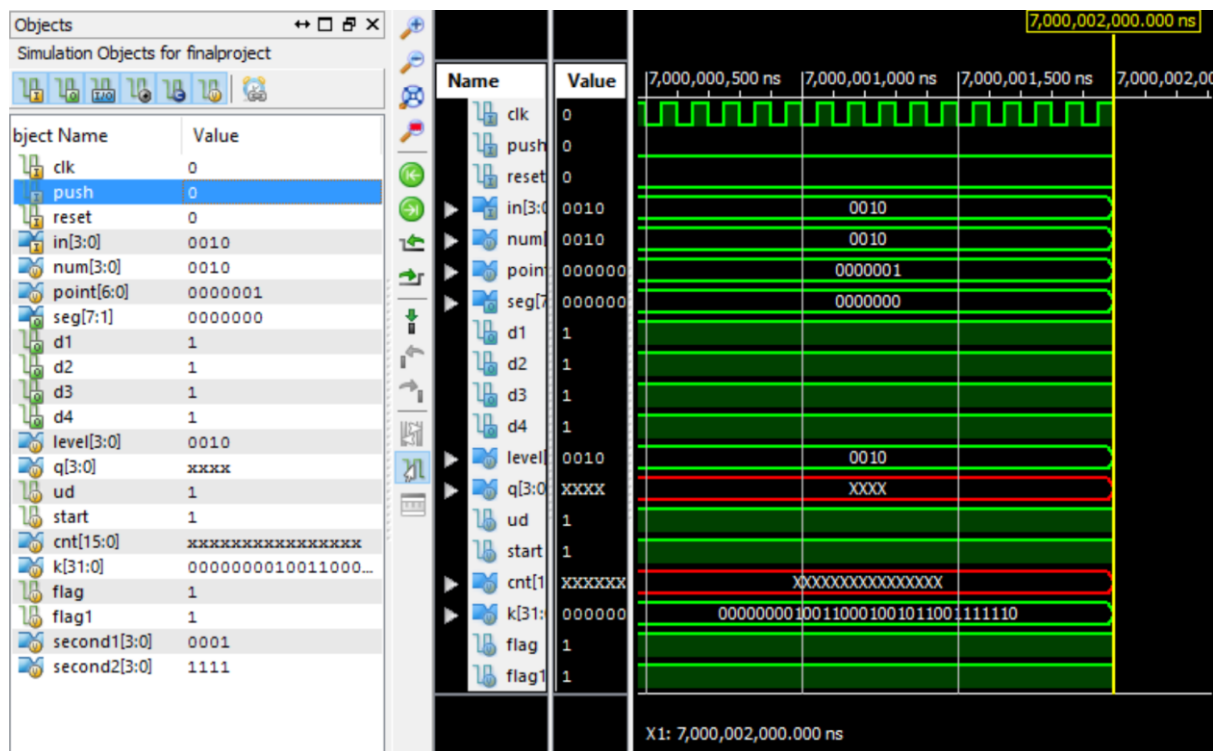
در عکس زیر Level و point هر دو اضافه شده و در مقدار صحیح قرار دارند.



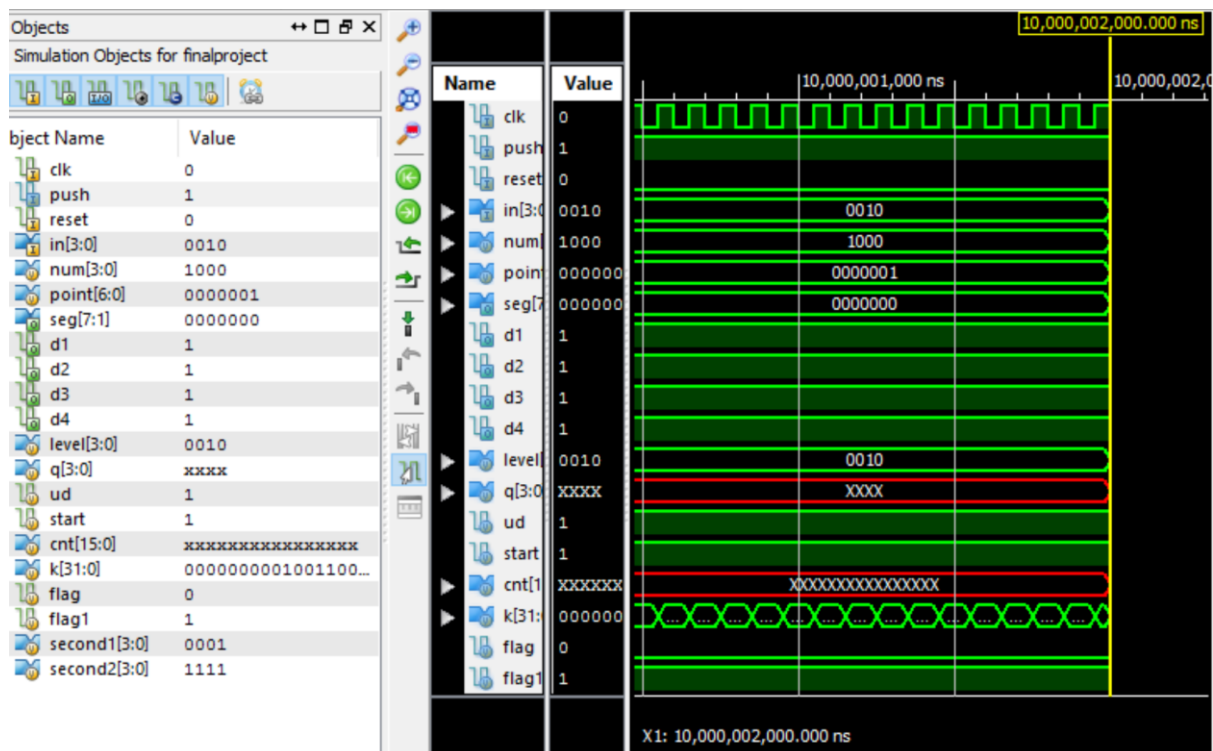
در تصویر زیر یکی از مراحل میانی که عدد ۸ است نمایش داده شده است.



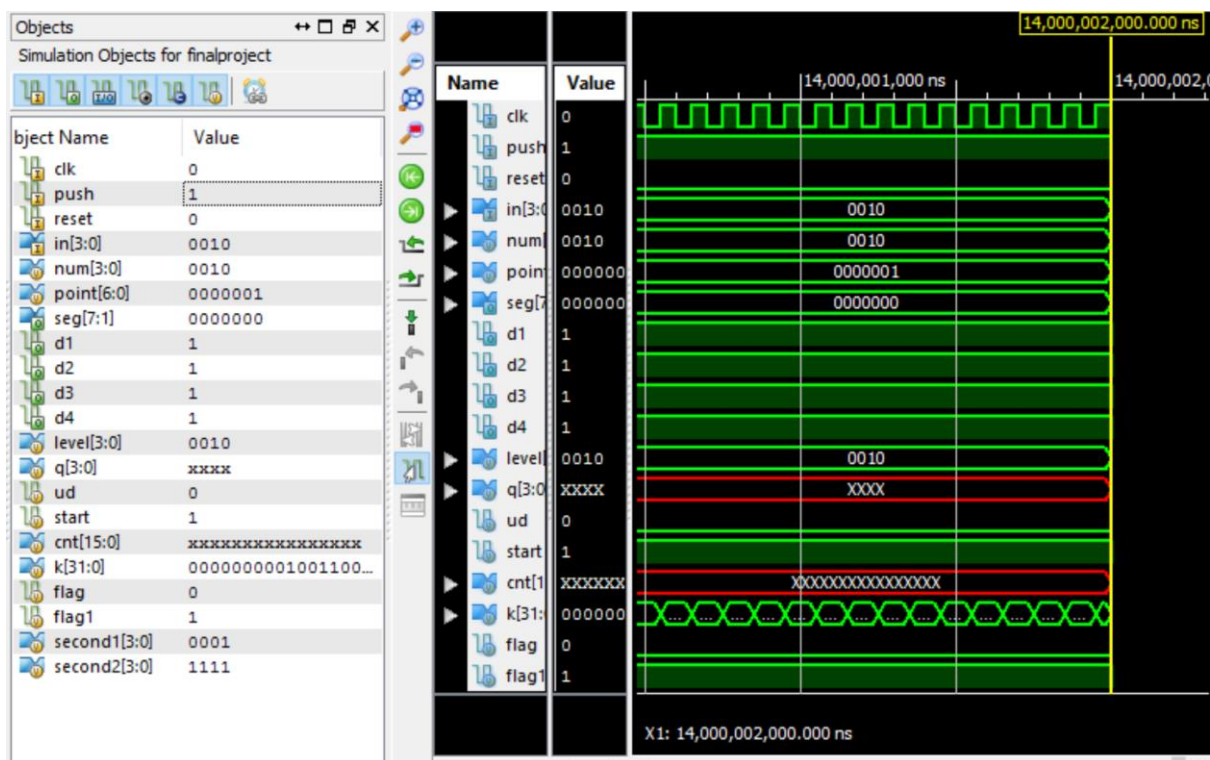
در تصویر زیر باز باید push را force constant کنیم به صفر که رها شود.



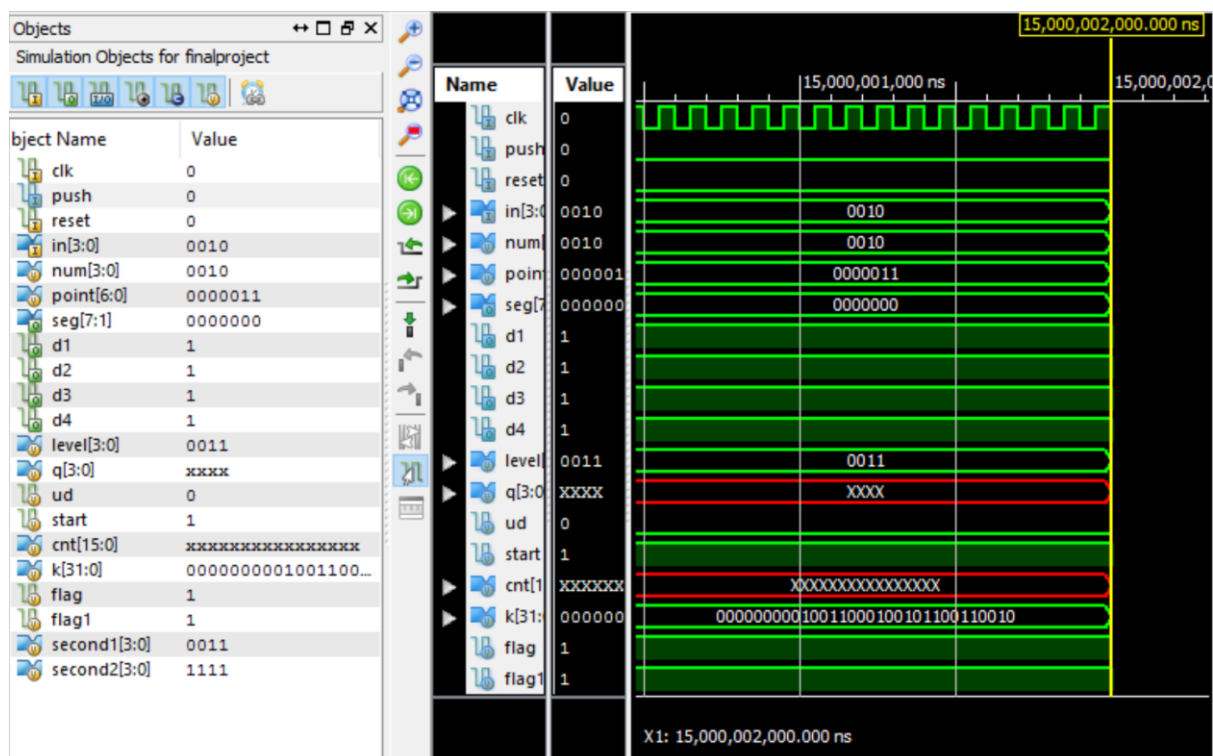
در تصویر زیر مشاهده می شود که مرحله و امتیاز به درستی نشان داده شده اند.



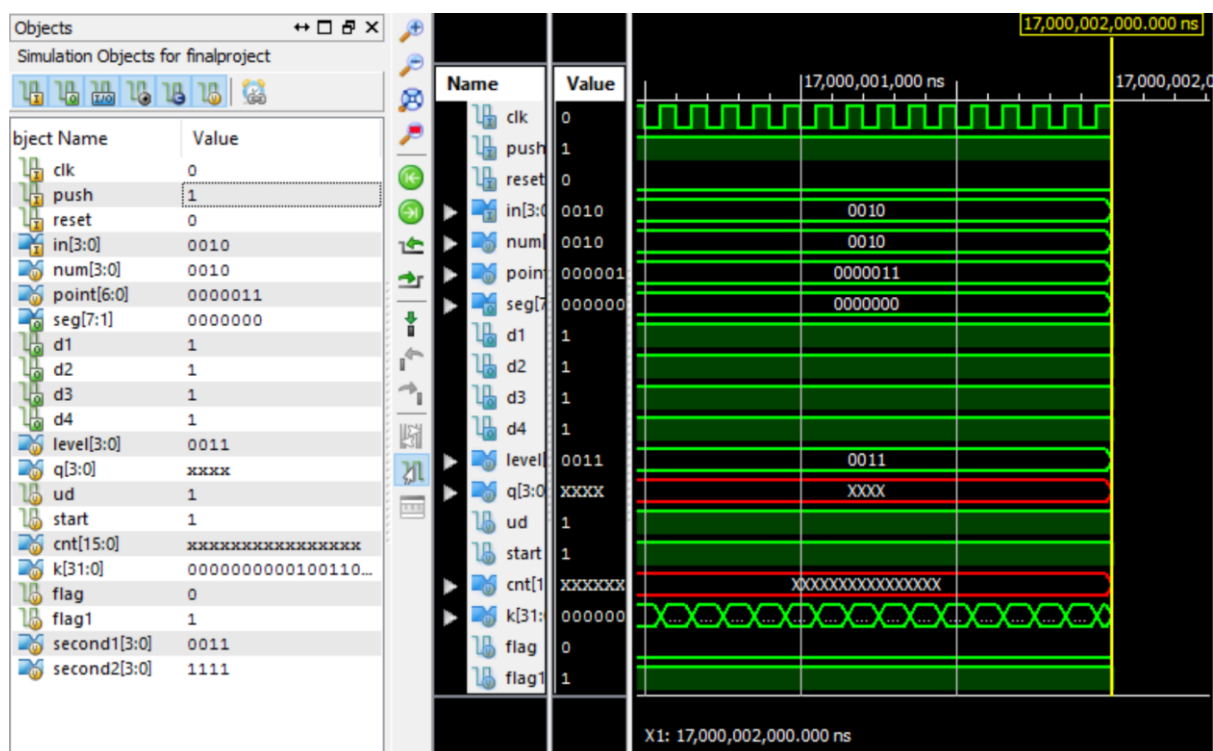در این مرحله نیز باید کلید رها شود تا به مرحله بعد برویم.



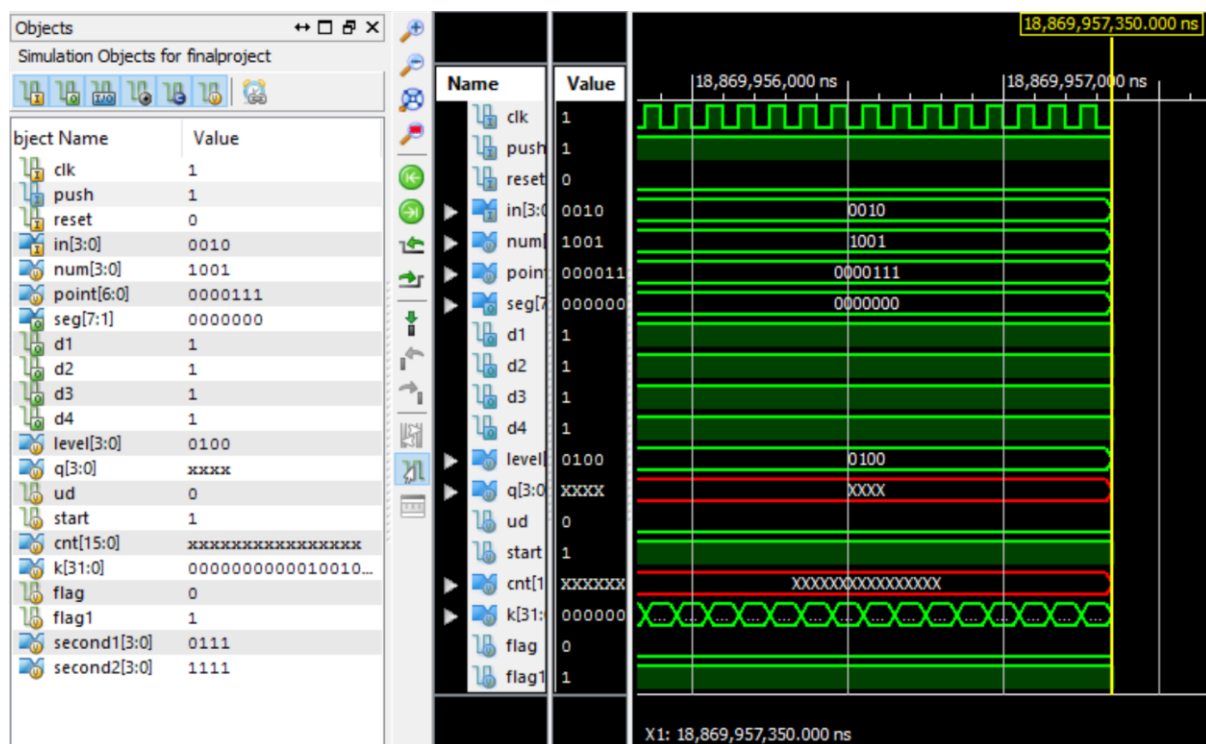مشاهده می شود که در مراحل میانی امتیاز و مرحله به درستی نشان داده شده است.



به همین ترتیب می‌توان مشاهده کرد که تا امتیاز ۶۳ قابل نمایش است که در تحویل بررسی شده است.